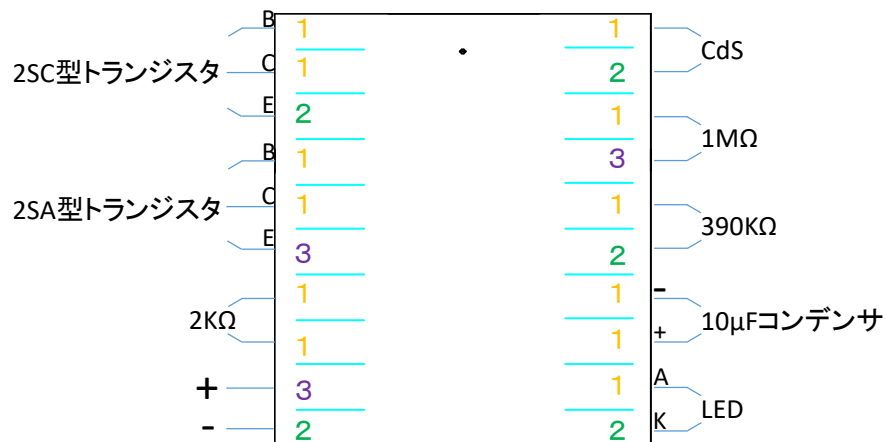


紙で作る回路は、それぞれの役目から、
3層に分けて配線します。

3層目: 電源ライン
(電池の+に繋がっている部分)

2層目: グランドライン
(電圧の基準となる部分)

1層目: 部品間の配線
(部品同士を繋げる)



3層目
(電源ライン)

2層目
(グランドライン)

1層目
(部品間配線)

